



南京大學

NANJING UNIVERSITY

指令流水线

孟晴开

智能软件与工程学院

南雍楼西区228

qkmeng@nju.edu.cn, <https://mengqingkai.github.io/>



指令流水线

- 流水线概述
- 流水线处理器的实现
- 流水线冒险及其处理
- 高级流水线技术





流水线概述

- 如果将指令的每个阶段看成相应的流水段，则指令的执行过程构成了一条指令流水线。
- **一条指令流水线由如下5个流水段组成：**
 - **取指令(IF)**：从存储器取指令；
 - **指令译码(ID)**：产生指令执行所需的控制信号；
 - **取操作数(OF)**：读取操作数；
 - **执行(EX)**：对操作数完成指定操作；
 - **写回(WB)**：将结果写回。





流水线概述

- 当后一条指令的第 i 步与前一条指令的第 $i+1$ 步同时进行，可以使**一串指令总的完成时间大为缩短**。

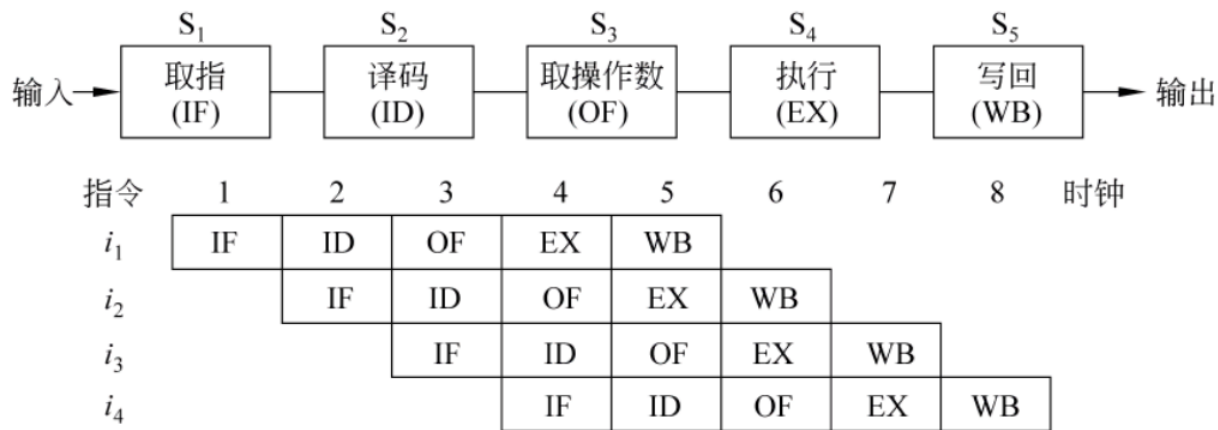


图 6.1 一个 5 段指令流水线

- 理想情况下，每个时钟都有一条指令进入流水线，每个时钟周期都有一条指令完成，每条指令的时钟周期数（即CPI）都为1。





回顾：Load指令的5个阶段

阶段1	阶段2	阶段 3	阶段 4	阶段5
Ifetch	Reg/Dec	Exec	Mem	Wr


- **Ifetch (取指)**：取指令并计算 $PC+4$ (用到哪些部件?) **指令存储器、Adder**
- **Reg/Dec (取数和译码)**：取数同时译码 (用到哪些部件?) **寄存器堆读口、指令译码器**
- **Exec (执行)**：计算内存单元地址 (用到哪些部件?) **扩展器、ALU**
- **Mem (读存储器)**：从数据存储器中读 (用到哪些部件?) **数据存储器**
- **Wr(写寄存器)**：将数据写到寄存器中 (用到哪些部件?) **寄存器堆写口**

这里寄存器堆的读口和写口可看成两个不同的部件。





Load指令的流水线

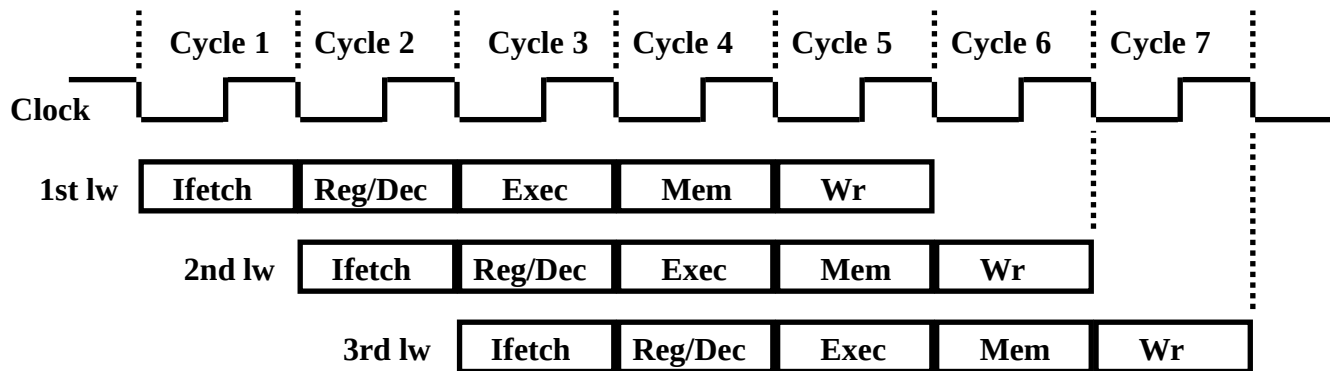

- 每个周期有五个功能部件同时在工作
- 后面指令在前面完成取指后马上开始
- 每个load指令仍然需要五个周期完成
- 但是，吞吐率(throughput)提高许多，理想情况下，有：
 - 每个周期有一条指令进入流水线
 - 每个周期都有一条指令完成
 - 每条指令的有效周期(CPI)为1





单周期指令模型与流水模型的性能比较

- 假定以下每步操作所花时间为：

- 取指：2ns
- 寄存器读：1ns
- ALU操作：2ns
- 存储器读：2ns
- 寄存器写：1ns

Load指令执行时间总计为：8ns

(假定控制单元、PC访问、信号传递等没有延迟)

- 单周期模型

- 每条指令在一个时钟周期内完成
- 时钟周期等于最长的lw指令的执行时间，即：8ns
- 串行执行时，N条指令的执行时间为：8Nns

- 流水线性能


- 时钟周期等于最长阶段所花时间为：2ns
- 每条指令的执行时间为：2nsx5=10ns
- N条指令的执行时间为：(4+N)x2ns
- **在N很大时，比串行方式提高约 4 倍**
- 若各阶段操作均衡(例如，各阶段都是2ns)，则提高倍数为5倍。

流水线方式下，单条指令执行时间不能缩短，但能大大提高指令吞吐率！



适合流水线的指令集特征

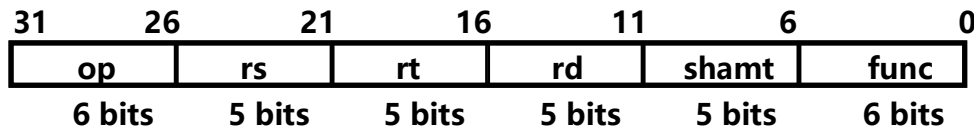- 具有什么特征的指令集有利于流水线执行呢？
 - **长度尽量一致**，有利于简化取指令和指令译码操作
 - MIPS指令32位，下址计算方便: $PC+4$
 - X86指令从1字节到17字节不等，使取指部件极其复杂
 - **格式少，且源寄存器位置相同**，有利于在指令未知时就可取操作数
 - MIPS指令的rs和rt位置一定，在指令译码时就可读rs和rt的值



若位置随指令不同而不同，则需先确定指令类型才能取寄存器编号

- **load / Store指令才能访问存储器**，有利于减少操作步骤，规整流水线
 - lw/sw指令的地址计算和运算指令的执行步骤规整在同一个周期
 - X86运算类指令操作数可为内存数据，需计算地址、访存、执行
- **内存中“对齐”存放**，有利于减少访存次数和流水线的规整

总之，规整、简单和一致等特性有利于指令的流水线执行






指令流水线

- 流水线概述
- **流水线处理器的实现**
- 流水线冒险及其处理
- 高级流水线技术





Load指令的流水线

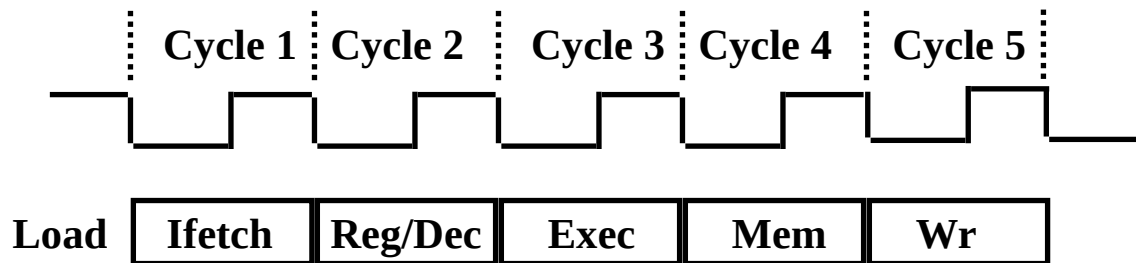


- **Ifetch:** 取指令并计算PC+4
- **Reg/Dec:** 从寄存器取数，同时指令在译码器进行译码
- **Exec:** 16位立即数符号扩展后与寄存器值相加，计算主存地址
- **Mem:** 从存储器中读数据；
- **Wr:** 将数据写入寄存器。





R型指令功能段划分

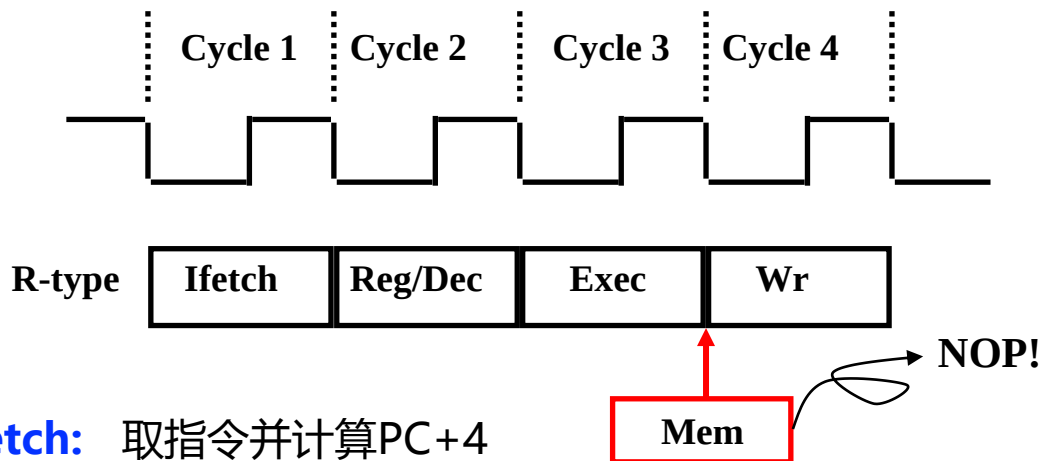


- **Ifetch:** 取指令并计算PC+4
- **Reg/Dec:** 从寄存器取数，同时指令在译码器进行译码
- **Exec:** 在ALU中对操作数进行计算
- **Wr:** ALU计算的结果写到寄存器
- **Mem:** 在Write前加一个空的Mem段，使流水线更规整！

I型指令功能段划分，与R型指令相同。





Store指令功能段划分

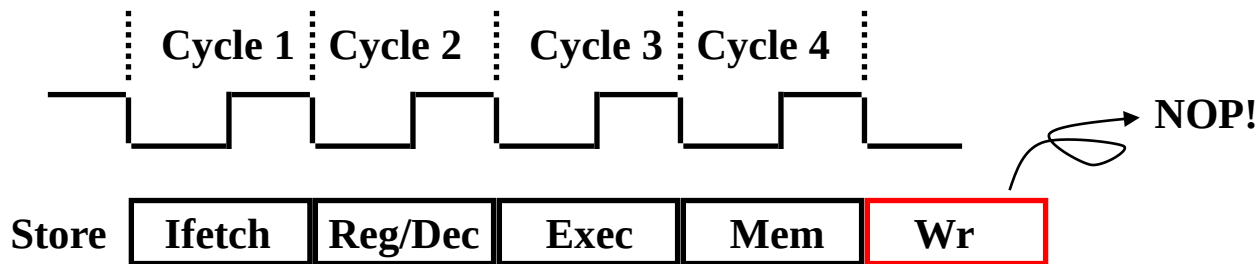


- **Ifetch:** 取指令并计算PC+4
- **Reg/Dec:** 从寄存器取数，同时指令在译码器进行译码
- **Exec:** 16位立即数符号扩展后与寄存器值相加，计算主存地址
- **Mem:** 将寄存器读出的数据写到主存
- **Wr:** 加一个空的写阶段，使流水线更规整！





Beq指令功能段划分

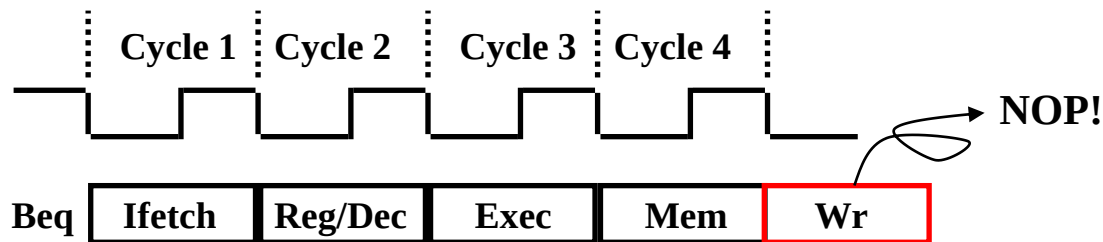

- **Ifetch:** 取指令并计算PC+4
- **Reg/Dec:** 从寄存器取数，同时指令在译码器进行译码
- **Exec:** 执行阶段
 - ALU中比较两个寄存器的大小（做减法）
 - Adder中计算转移地址
- **Mem:** 如果比较相等, 则转移目标地址写到PC
- **Wr: 加一个空写阶段，使流水线更规整！**

与多周期通路有什么不同？

多周期通路中，在Reg/Dec阶段投机进行了转移地址的计算！可以减少Branch指令的时钟数

为什么流水线中不进行“投机”计算？


因为流水线中所有指令的执行阶段一样多，Branch指令无需节省时钟，因为有比它更复杂的指令。

按照上述方式，把所有指令都按照最复杂的“load”指令所需的五个阶段来划分，不需要的阶段加一个“NOP”操作





J指令功能段划分

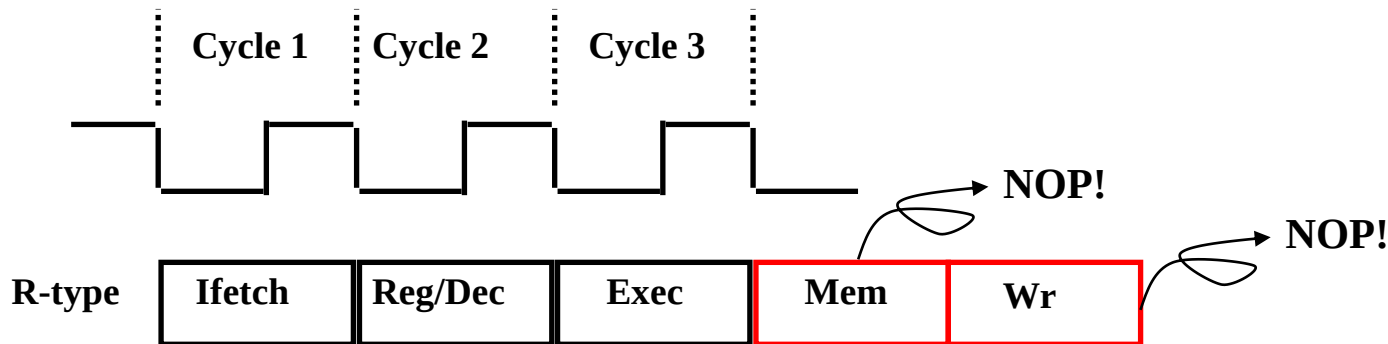

- **Ifetch:** 取指令并计算PC+4
- **Reg/Dec:** 从寄存器取数，同时指令在译码器进行译码
- **Exec:** 将目标地址送PC
- **Mem:** 加一个空的Mem阶段，使流水线更规整！
- **Wr:** 加一个空的写阶段，使流水线更规整！


插入“空”段时:

1. 每个功能部件每条指令只能用一次（如寄存器写口不能用两次或以上）；
2. 每个功能部件必须在相同的阶段被使用（如寄存器写口总是在第5阶段被使用）。





5段流水线数据通路

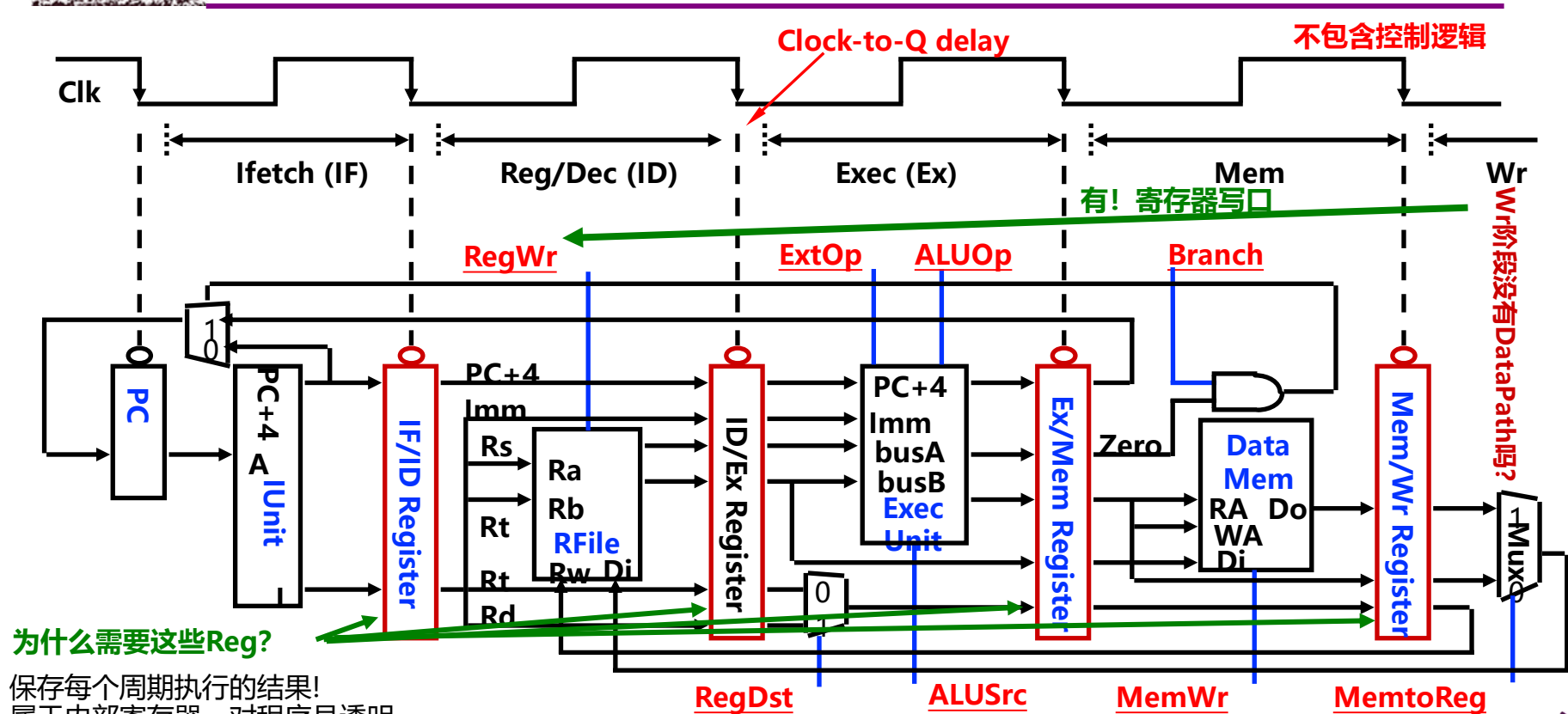


保存每个周期执行的结果!
属于内部寄存器, 对程序员透明,
不需作为现场保存。

下面看每条指令在流水线通路中的执行过程



取指令(Ifetch)阶段

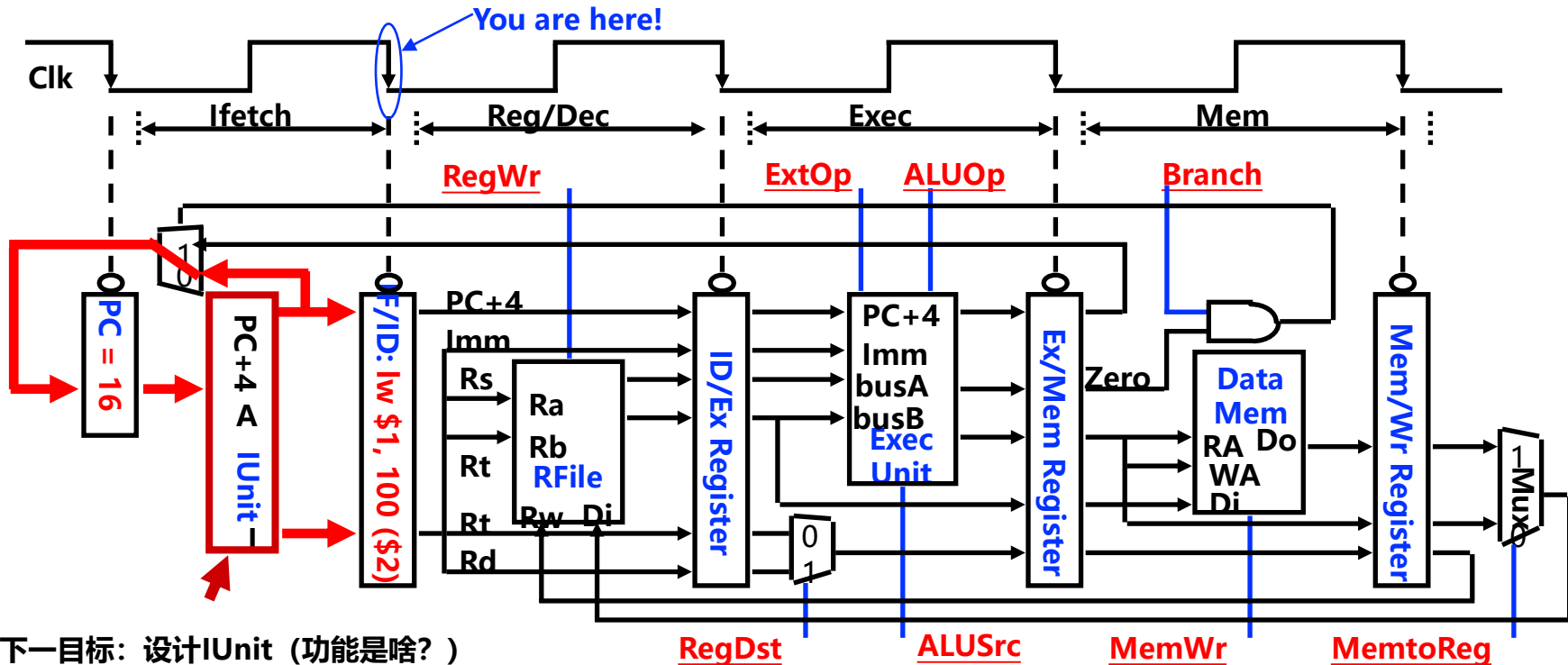- 第12单元指令: `lw $1, 0x100($2)` 功能: $\$1 \leftarrow \text{Mem} [(\$2) + 0x100]$



下一目标: 设计IUnit (功能是啥?)

MIPS指令的地址可能是12吗? 可以!

先猜一下IUnit中有哪些功能部件?





指令部件IUnit的设计


- 第12单元指令: `lw $1, 0x100($2)`

随后的指令在16号单元中!

指令部件功能

$\text{Instr} \leftarrow \text{Mem}[\text{PC}]$


$\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

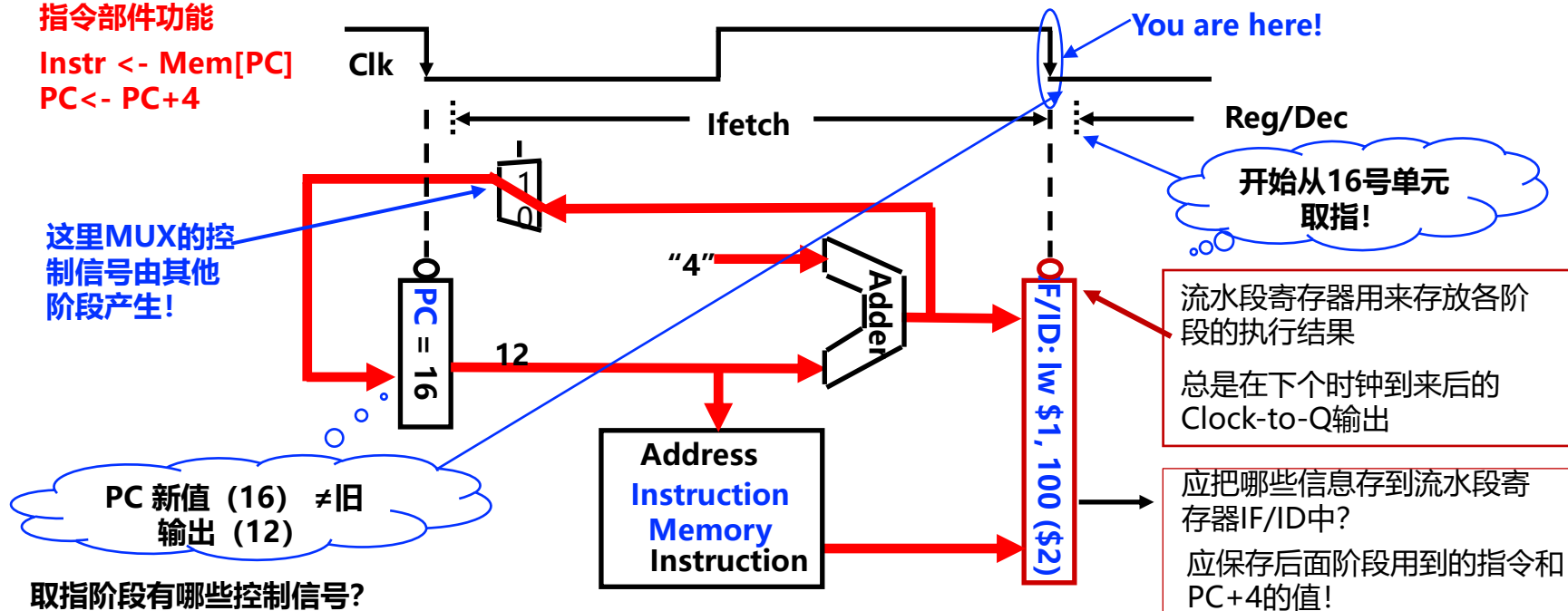



译码/取数(Reg/Dec)阶段

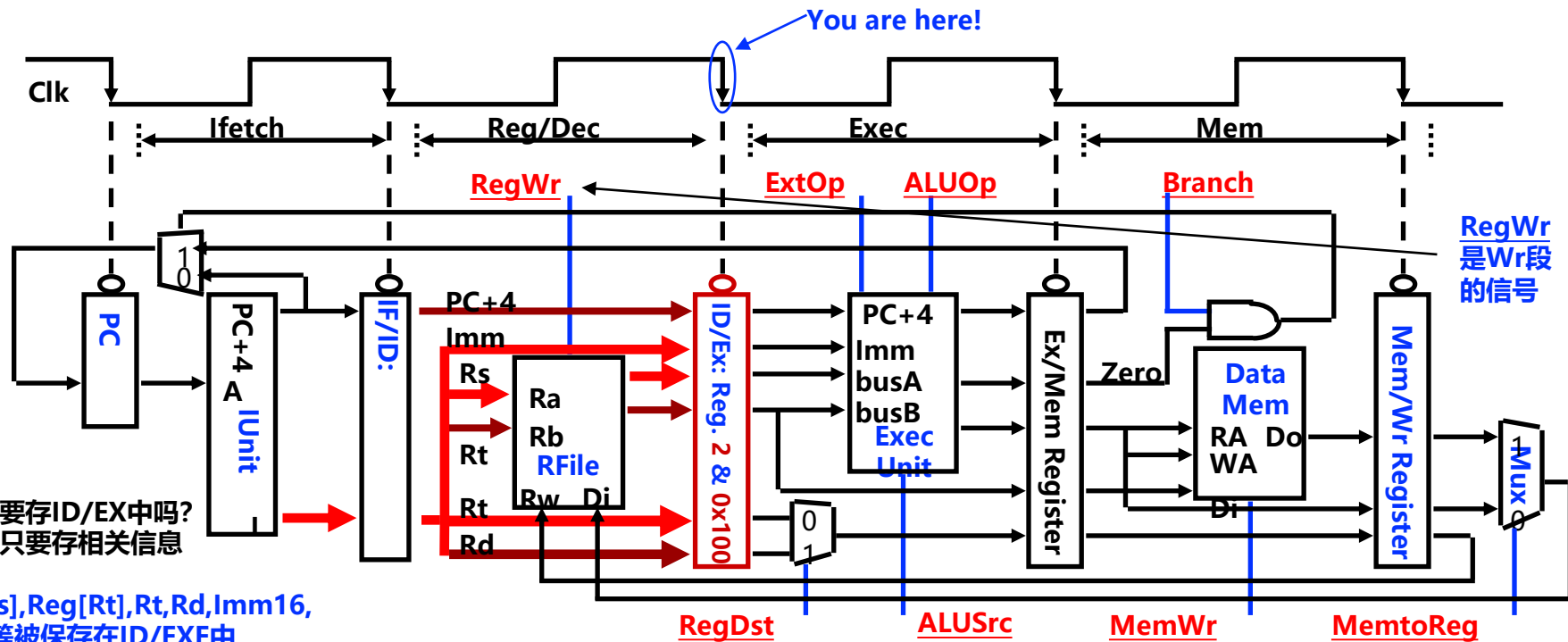- Location 12: lw \$1, 0x100(\$2) 功能: $\$1 \leftarrow \text{Mem}[(\$2) + 0x100]$



Reg[Rs],Reg[Rt],Rt,Rd,Imm16,
PC+4等被保存在ID/EXE中


该阶段有哪些控制信号? 没有! 因是所有指令的公共操作, 故无控制信号!



执行(Exec)阶段: Load指令的地址计算阶段

- Location 12: lw \$1, 0x100(\$2) 功能: $\$1 \leftarrow \text{Mem}[(\$2) + 0x100]$

指令已被译码, 可确定执行部件的控制信号!

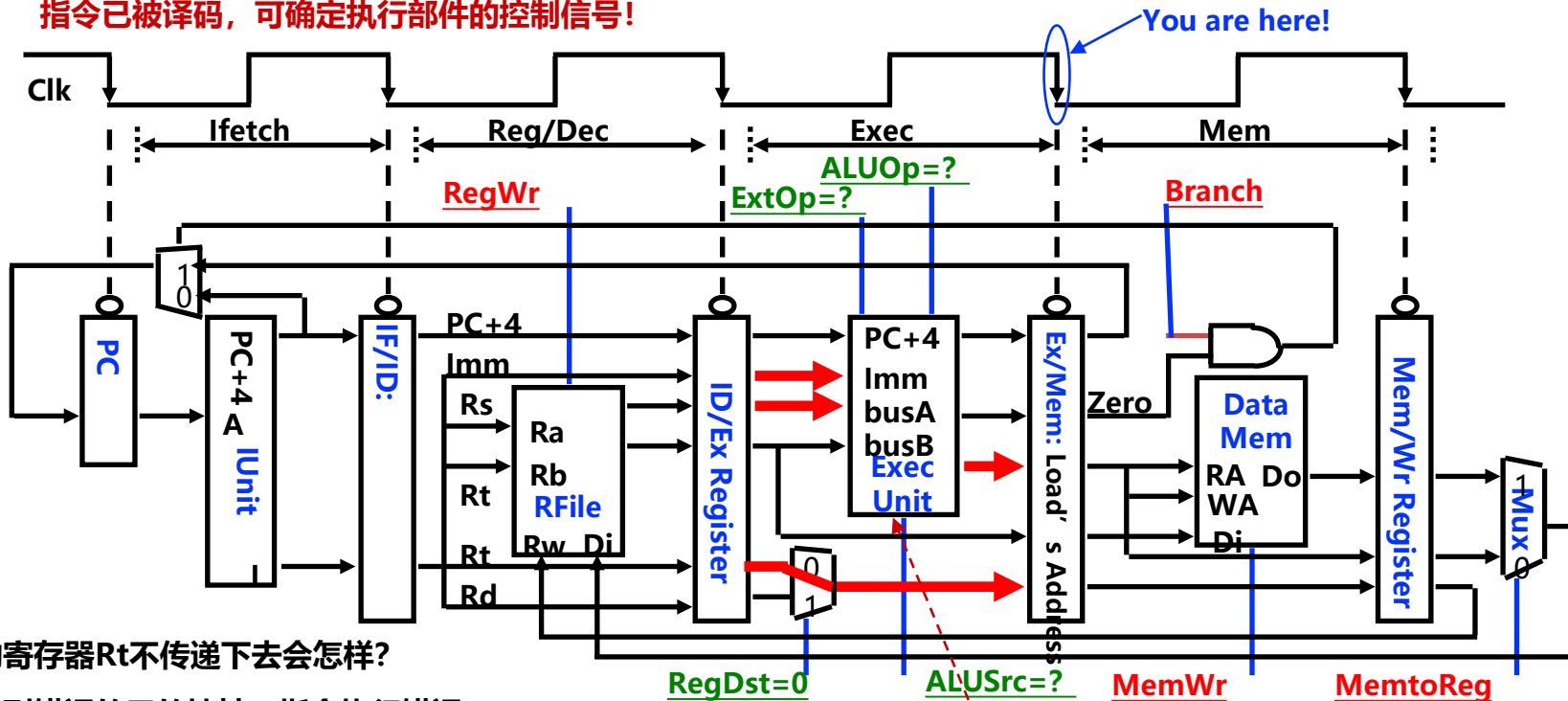

目的寄存器Rt不传递下去会怎样?

连接到错误的目的地址, 指令执行错误!

下一目标: 设计执行部件(Exec Unit) 猜有哪些部件?





执行部件(Exec Unit)的设计

执行部件功能?

- 计算内存地址
- 计算转移目标地址
- 一般ALU运算

Load指令的各控制信号取值?

RegDst=0, ALUSrc=1
ALUOp=addu, Extop=1

Store指令呢?

RegDst=x, ALUSrc=1
ALUOp=addu, Extop=1

Branch指令呢?


RegDst=x, ALUSrc=0
ALUOp=subu, Extop=1

Ori指令呢?

RegDst=0, ALUSrc=1
ALUOp=or, Extop=0

R型指令呢?


RegDst=1, ALUSrc=0
ALUOp='func', Extop=x

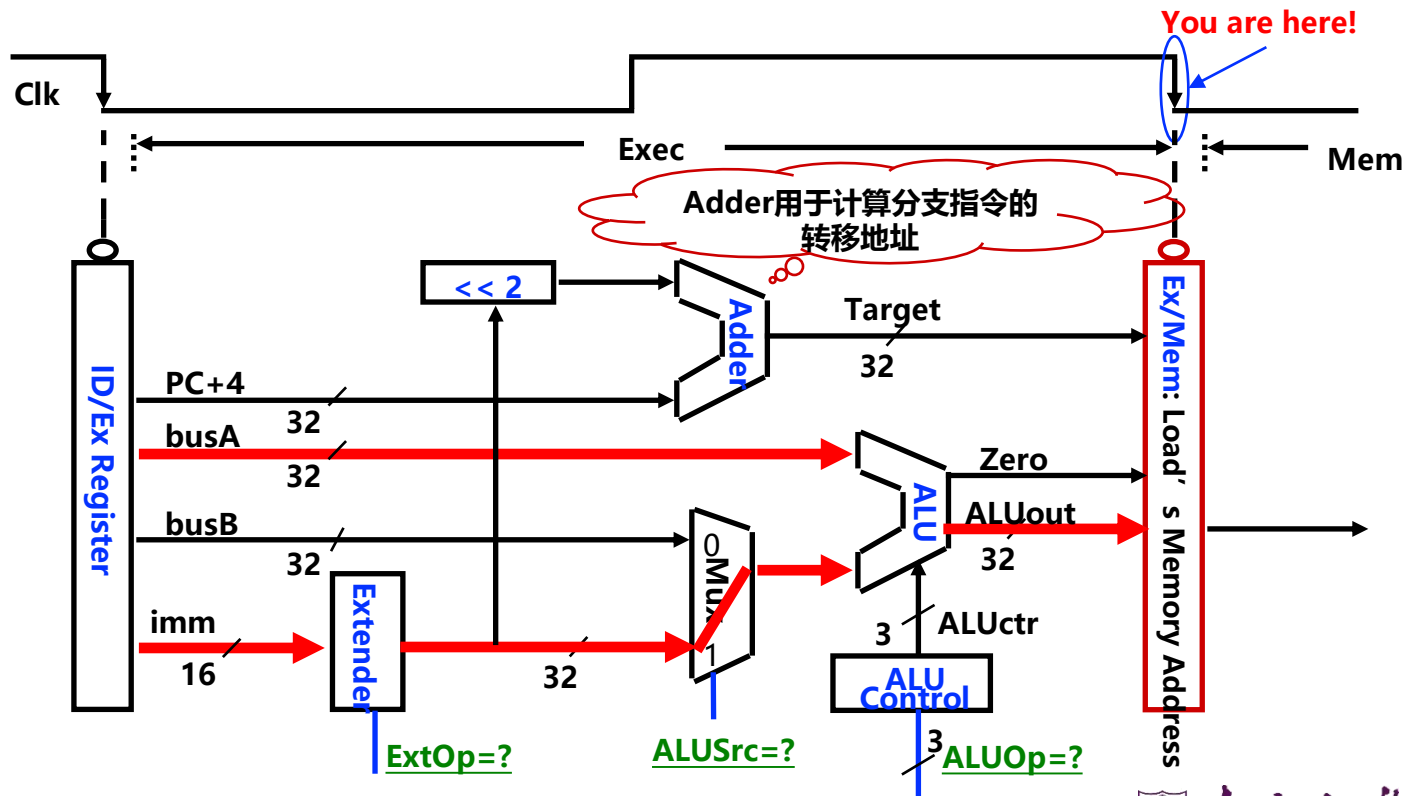



Mem阶段: Load指令的存储器读(Mem)周期

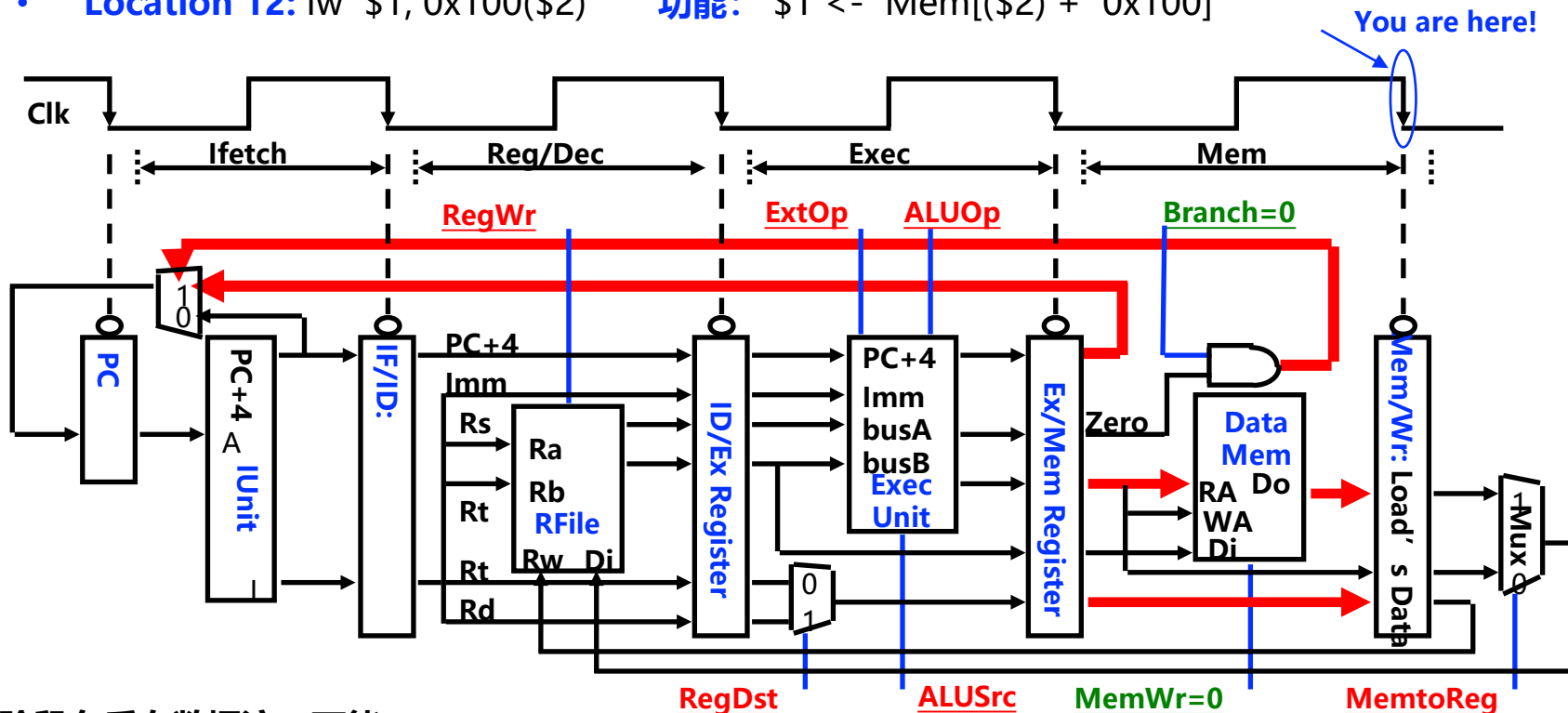- Location 12: `lw $1, 0x100($2)` 功能: $\$1 \leftarrow \text{Mem}[(\$2) + 0x100]$



该阶段有反向数据流，可能会引起冒险！以后介绍。


周期以最长操作为准设计 $\text{Cycle} > T_{\text{read}}$





Wr段: Load指令的回写(Write Back)阶段

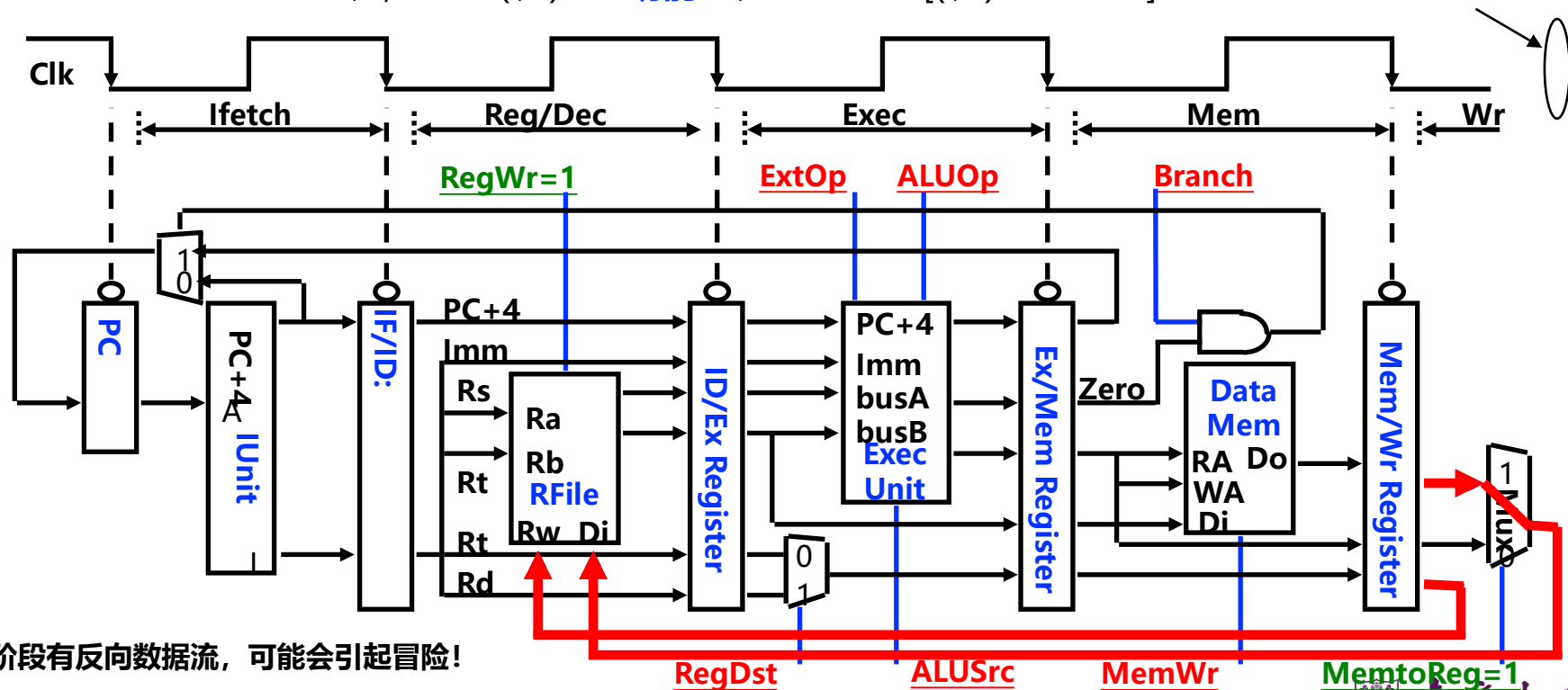- Location 12: lw \$1, 0x100(\$2) 功能: $\$1 \leftarrow \text{Mem}[(\$2) + 0x100]$



该阶段有反向数据流, 可能会引起冒险!

各阶段所经DataPath已有, 控制信号如何得到?





流水线中的控制信号


- 在**取数/译码 (Reg/Dec)** 阶段产生本指令每个阶段的所有控制信号

- **Exec信号 (ExtOp, ALUSrc, ...)** 在1个周期后使用
- **Mem信号 (MemWr, Branch)** 在2个周期后使用
- **Wr信号 (MemtoReg, RegWr)** 在3个周期后使用

所以，控制信号也要保存在流水段寄存器中！

为什么 第1、2阶段没有控制信号？

IF和ID阶段的功能对每条指令来说都一样

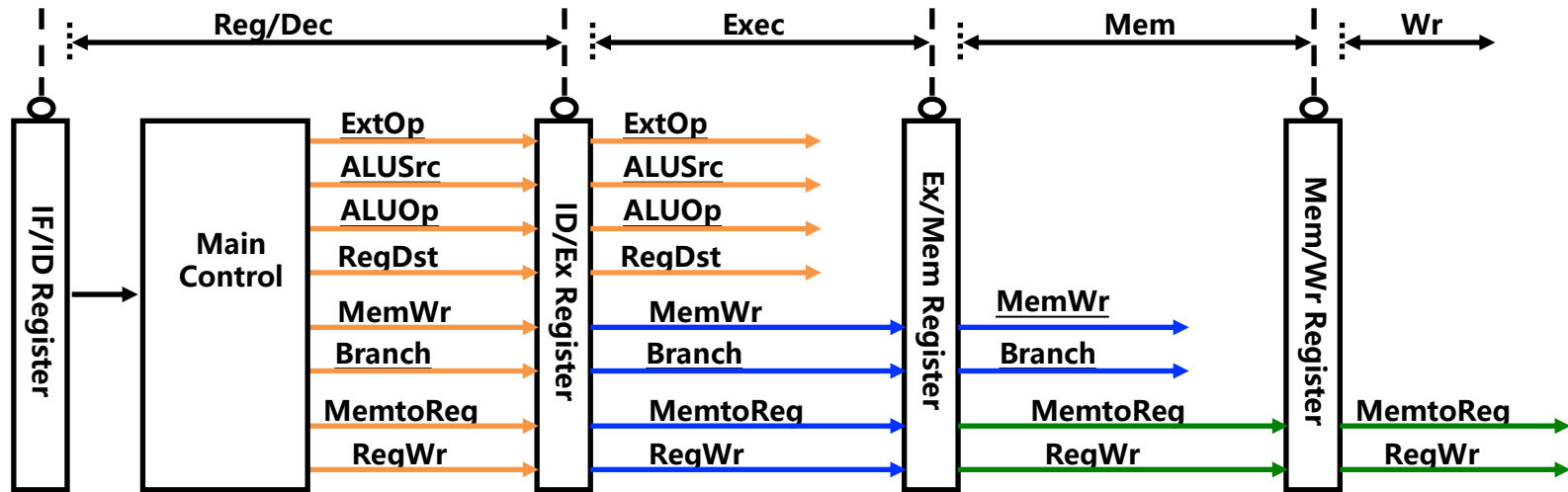

各流水段部件在一个时钟内完成**某条指令的某个阶段**的工作！

在下个时钟到达时，把执行结果以及前面传递来的后面各阶段要用到的所有数据（如：指令、立即数、目的寄存器等）**和控制信号**保存到流水线寄存器中！



流水线中的控制信号

- 通过对前面流水线数据通路的分析，得知：
 - PC需要写使能吗？ 每个时钟都会改变PC，故不需要!
 - 流水段寄存器需要写使能吗？ 每个时钟都会改变流水段寄存器，故不需要!
 - Ifecth阶段和Dec/Reg阶段都没有控制信号
 - Exec阶段的控制信号有四个
 - ExtOp (扩展器操作): 1- 符号扩展; 0- 零扩展
 - ALUSrc (ALU的B口来源): 1- 来源于扩展器; 0- 来源于BusB
 - ALUOp (主控制器输出, 用于辅助局部ALU控制逻辑来决定ALUCtrl)
 - RegDst (指定目的寄存器): 1- Rd; 0- Rt
 - Mem阶段的控制信号有两个
 - MemWr (DM的写信号): Store指令时为1, 其他指令为0
 - Branch (是否为分支指令): 分支指令时为1, 其他指令为0
 - Wr阶段的控制信号有两个
 - MemtoReg (寄存器的写入源): 1- DM输出; 0- ALU输出
 - RegWr (寄存器堆写信号): 结果写寄存器的指令都为1, 其他指令为0





指令流水线

- 流水线概述
- 流水线处理器的实现
- **流水线冒险及其处理**
- 高级流水线技术





流水线冒险及其处理

- **冒险(Hazards)**: 指流水线遇到无法正确执行后续指令或执行了不该执行的指令

- **结构冒险(Structural hazards)** (硬件资源冲突):

现象: 同一个部件同时被不同指令所使用

- 一个部件每条指令只能使用1次, 且只能在特定周期使用
- 设置多个部件, 以避免冲突。如指令存储器IM 和数据存储器DM分开

- **数据冒险(Data hazards)** (数据冲突):

现象: 后面指令用到前面指令结果数据时, 前面指令的结果还没产生

- 采用转发(Forwarding/Bypassing)技术
- Load-use冒险需要一次阻塞(stall)
- 编译程序优化指令顺序

- **控制冒险(Control hazards)** (指令执行顺序改变):


现象: 转移或异常改变执行流程, 后继指令在目标地址产生前已被取出

- 采用静态或动态分支预测
- 编译程序优化指令顺序(分支延迟)





结构冒险现象

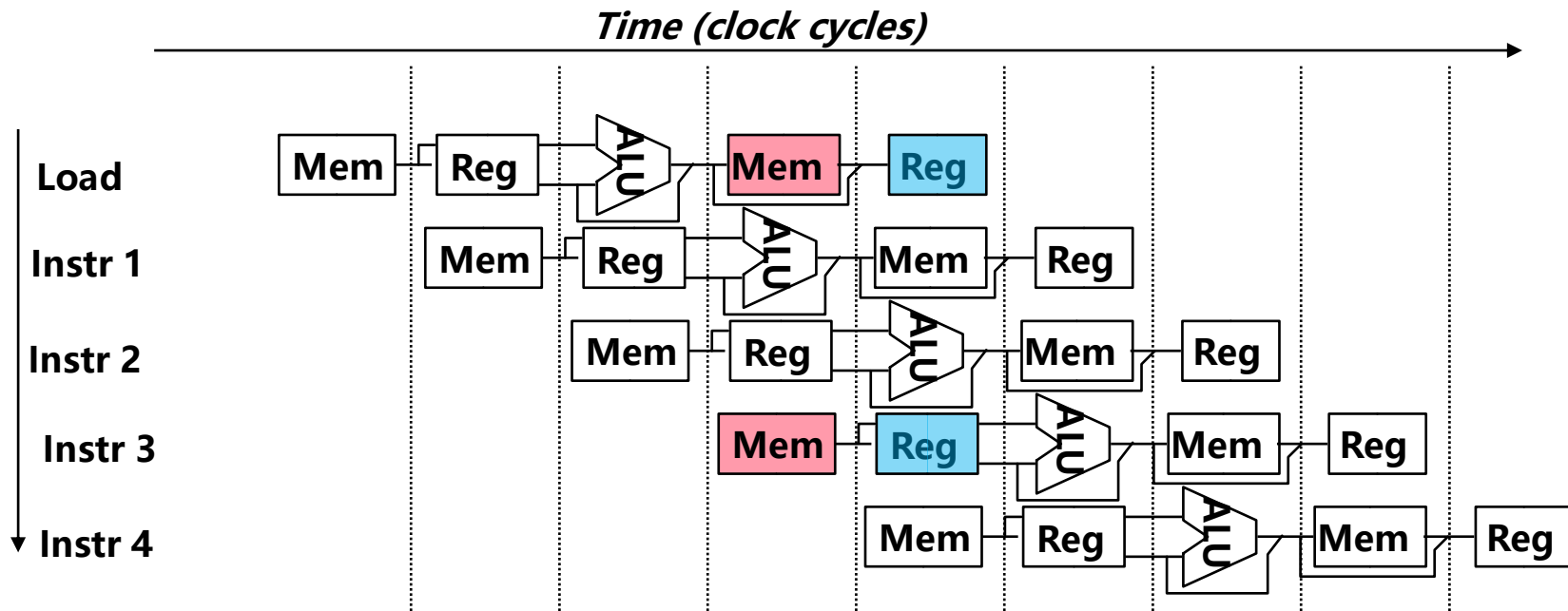

只有一个存储器时，在Load指令取数据同时又取指令的话，则发生冲突！

如果不对寄存器堆的写口和读口独立设置的话，则发生冲突！

结构冒险也称硬件资源冲突：同一个执行部件被多条指令使用。




南京大學
NANJING UNIVERSITY



结构冒险的解决方法

为了避免结构冒险，规定**流水线数据通路中功能部件的设置原则为**：

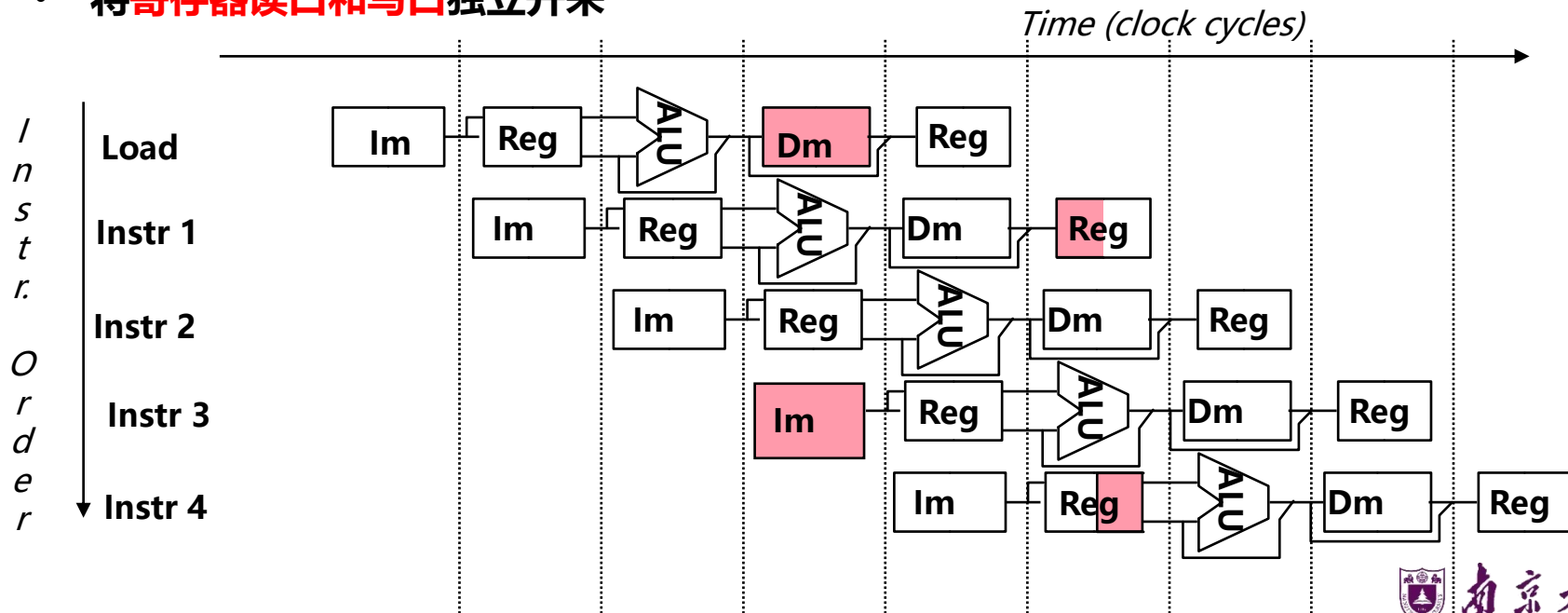- 每个部件在特定的阶段被用！（如：ALU总在第三阶段被用！）
- 将**指令存储器(Im)**和**数据存储器(Dm)**分开
- 将**寄存器读口和写口**独立开来





数据冒险现象

举例说明：以下指令序列中，寄存器r1会发生数据冒险

想一下，哪条指令的r1是老的值？
哪条是新的值？

add r1, r2, r3

sub r4, r1, r3

and r6, r1, r7

or r8, r1, r9

xor r10, r1, r11

读r1时，add指令正在执行加法(EXE)，老值！

读r1时，add指令正在传递加法结果(MEM)，老值！

读r1时，add指令正在写加法结果到r1(WB)，老值！

读r1时，add指令已经把加法结果写到r1，新值

画出流水线图
能很清楚理解！

三类数据冒险现象：

RAW：写后读（基本流水线中经常发生，如上例）

WAR：读后写（基本流水线中不会发生，乱序执行时会发生）


WAW：写后写（基本流水线中不会发生，乱序执行时会发生）

本讲介绍基本流水线，所以仅**考虑RAW冒险**





数据冒险: r1

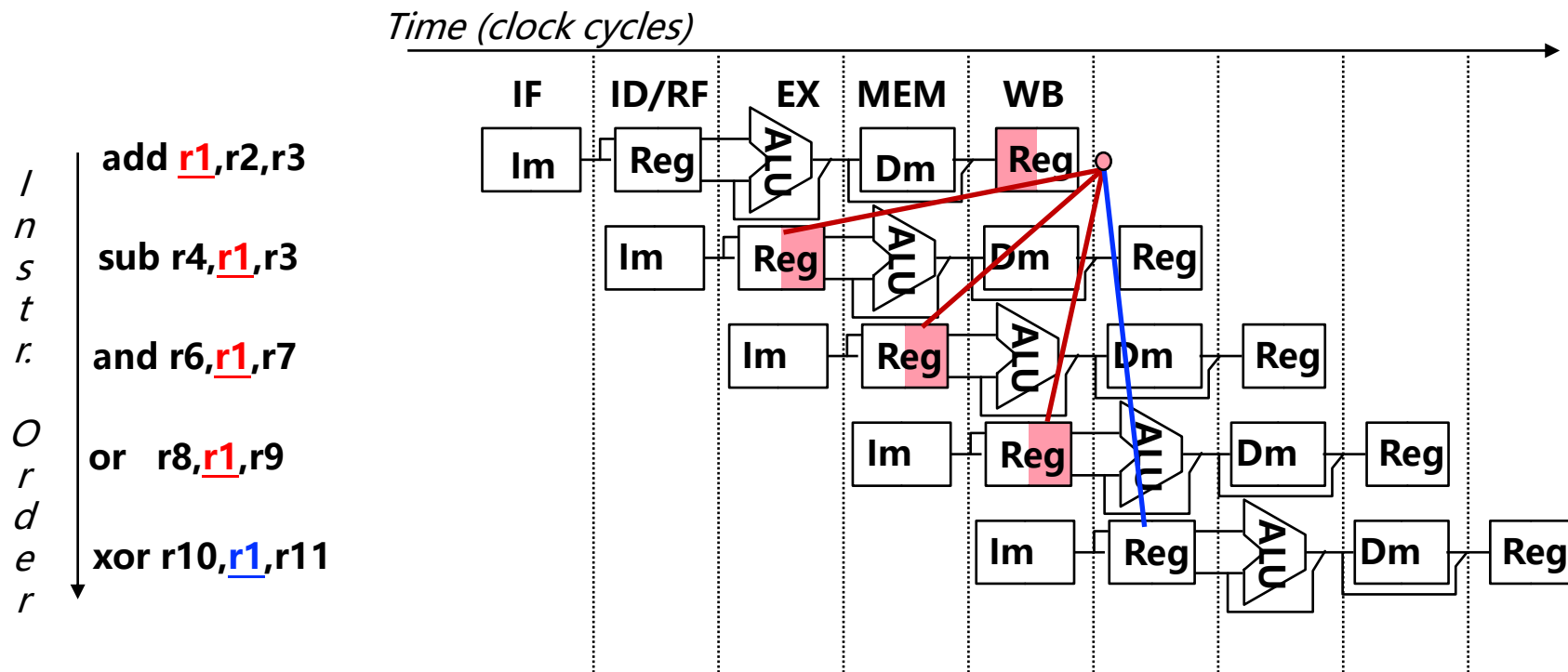

最后一条指令的r1才是新的值!

如何解决这个问题?



南京大学
NANJING UNIVERSITY



数据冒险的解决方法

- 方法1: 硬件阻塞 (stall)
- 方法2: 软件插入 “NOP” 指令
- 方法3: 合理实现寄存器堆的读/写操作 (不能解决所有数据冒险)
 - 前半时钟周期写, 后半时钟周期读, 若同一个时钟内前面指令写入的数据正好是后面指令所读数据, 则不会发生数据冒险
- 方法4: 转发 (Forwarding或Bypassing 旁路) 技术
 - 若相关数据是ALU结果, 则如何? 可通过转发解决
 - 若相关数据是上条指令DM读出内容, 则如何? 不能通过转发解决, 随后指令需被阻塞一个时钟 或 加NOP指令 (称为Load-use数据冒险!)
- 方法5: 编译优化: 调整指令顺序 (不能解决所有数据冒险)

实现 “转发” 和 “阻塞” 要修改数据通路:

- (1) 检测何时需要 “转发”, 并控制实现 “转发”
- (2) 检测何时需要 “阻塞”, 并控制实现 “阻塞”






数据冒险-方案1：在硬件上采取措施，使相关指令延迟执行

- 硬件上通过阻塞(stall)方式阻止后续指令执行，延迟到有新值以后！

这种做法称为流水线阻塞，也称为**插入“气泡Bubble”**

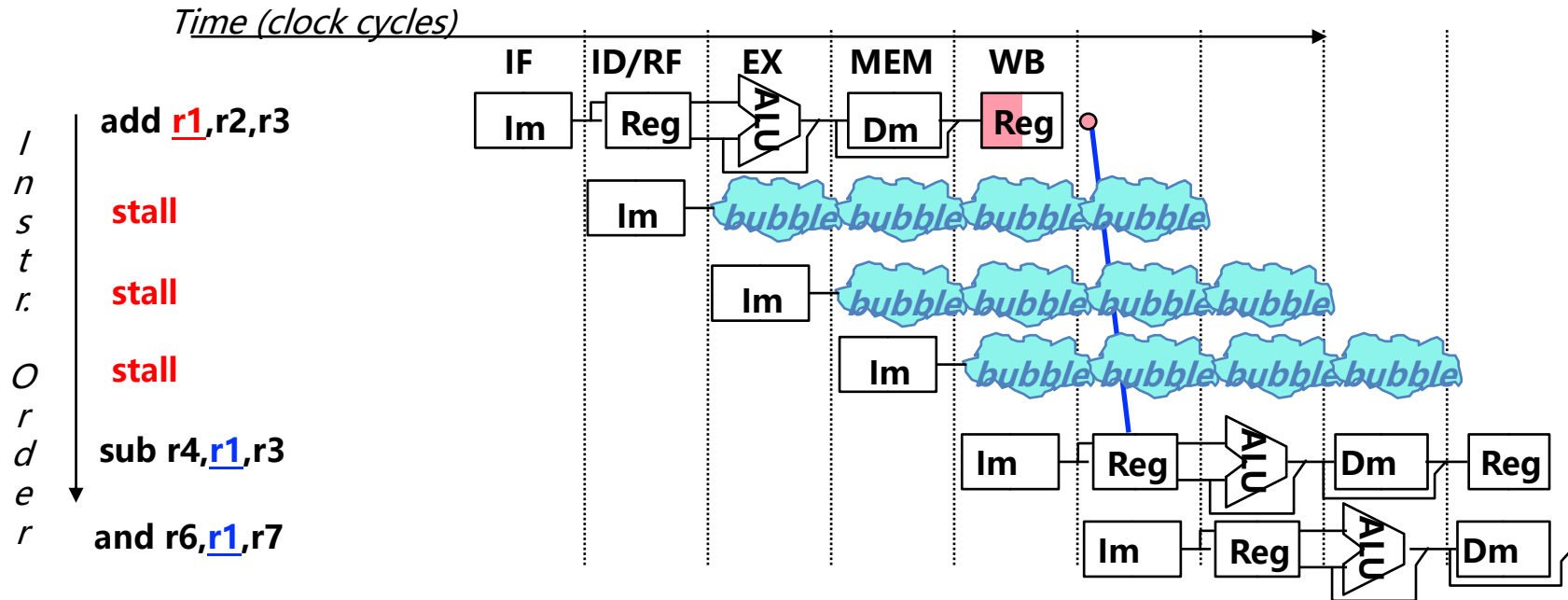


- 缺点：控制比较复杂，需要改数据通路；指令被延迟三个时钟执行。





数据冒险-方案2：软件上插入无关指令

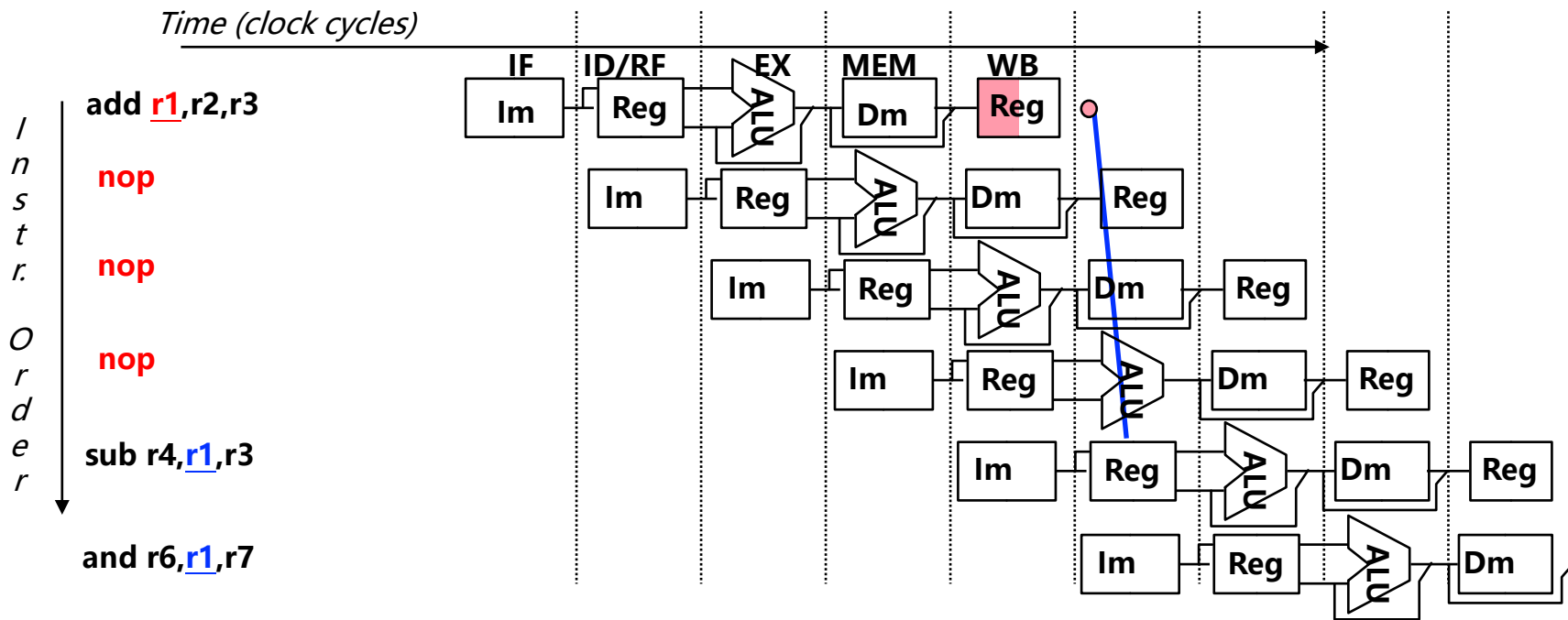- 由编译器插入三条NOP指令，浪费三条指令的空间和时间，是最差的做法。
(好处：数据通路简单，即无需改数据通路)



与方案1比，哪个更快？


一样，都是多三个时钟周期！





数据冒险-方案3：同一周期内寄存器堆先写后读

- 寄存器堆的读口和写口是相互独立的部件！

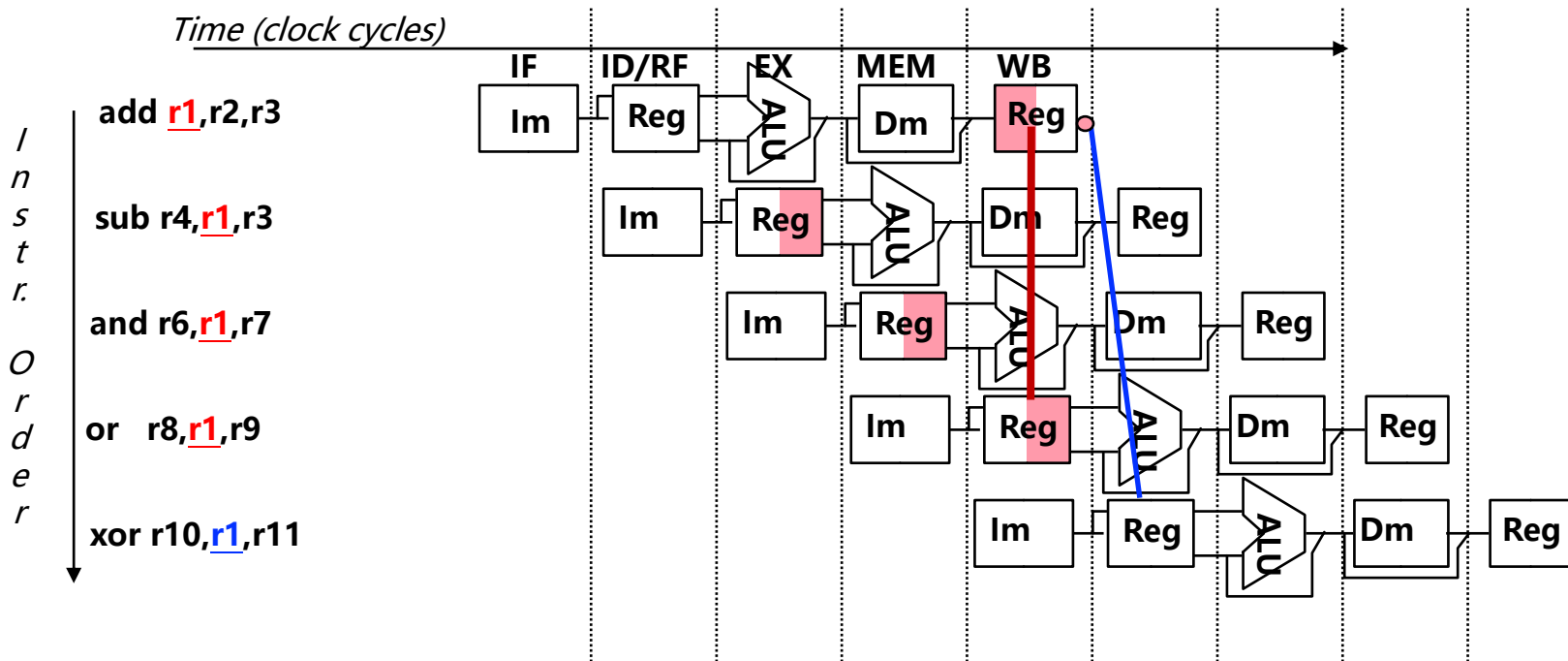

寄存器**写口/读口**分别在**前/后半周期**进行操作，使写入数据被直接读出。
但是，只能解决部分数据冒险！






数据冒险-方案4：利用数据通路中的中间数据：转发+阻塞

- 仔细观察后发现：流水段寄存器中已有需要的值r1！

在哪个流水段R中？

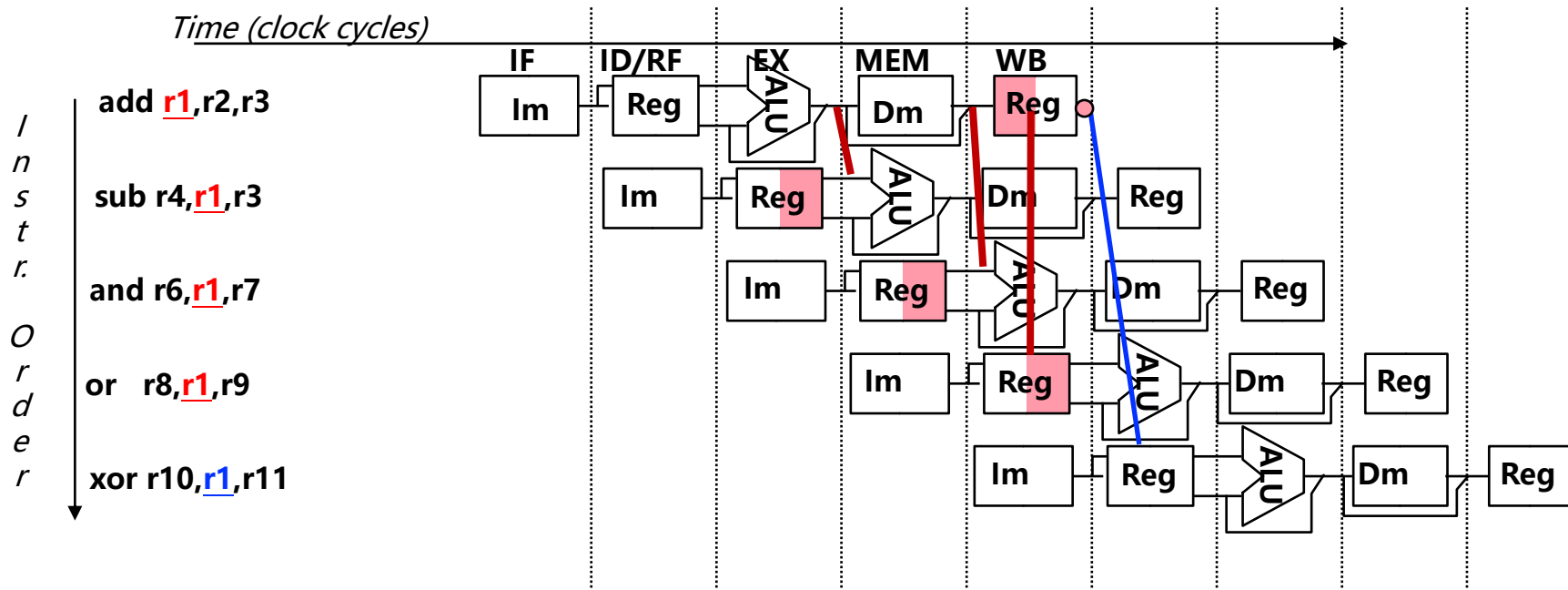


把数据从流水段寄存器中直接取到ALU的输入端

称为转发或旁路



硬件上的改动以支持“转发”技术

- 加MUX，使流水段寄存器值返送ALU输入端

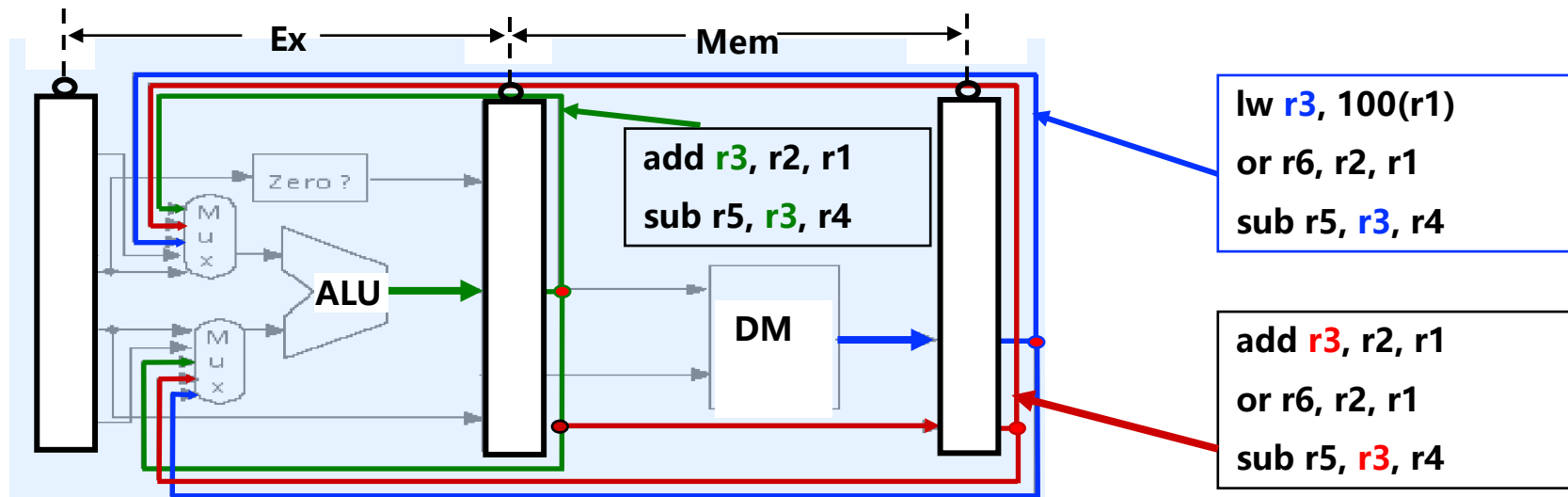


如果指令序列为

```
lw r3, 100(r1)
or r6, r3, r1
sub r5, r3, r4
```

能用“转发”技术解决第1、2两条指令间的数据冒险吗？
(不能！)



回顾：Load指令引起的延迟现象

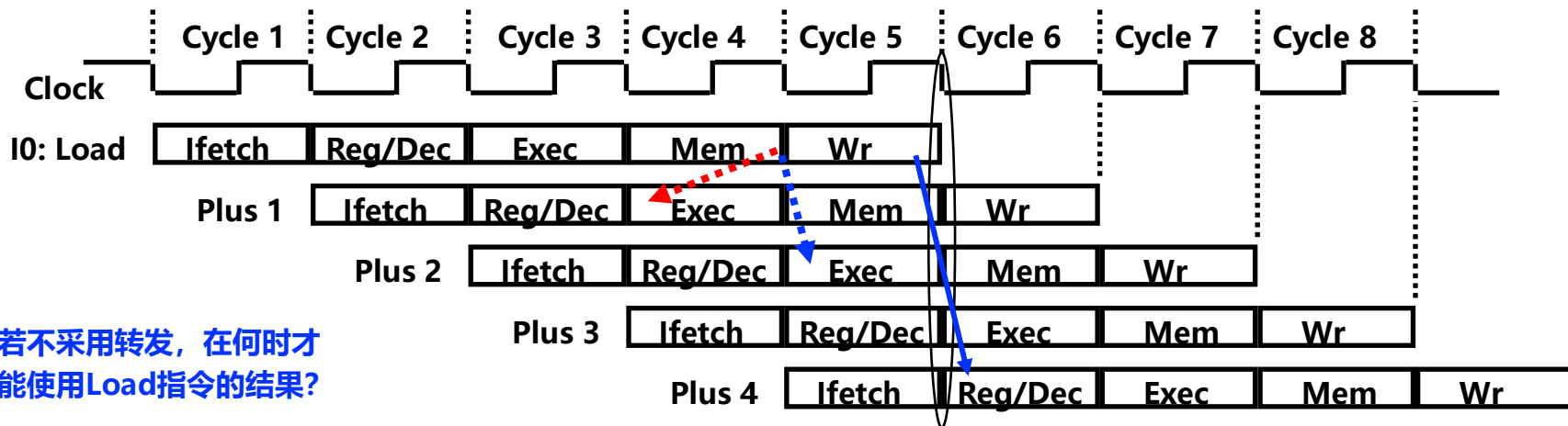


若不采用转发，在何时才能使用Load指令的结果？

- Load指令最早在哪个流水线寄存器中开始有后续指令需要的值？
 - 实际上，在第四周期结束时，数据在流水段寄存器中已经有值。
 - 采用数据转发技术可以使load指令后面第二条指令得到所需的值；但**不能解决load指令和随后第一条指令间的数据冒险，要延迟执行一条指令！**

这种load指令和随后指令间的数据冒险，称为“**装入-使用数据冒险(load-use Data Hazard)**”



“转发” 技术使Load-use冒险只需延迟一个周期

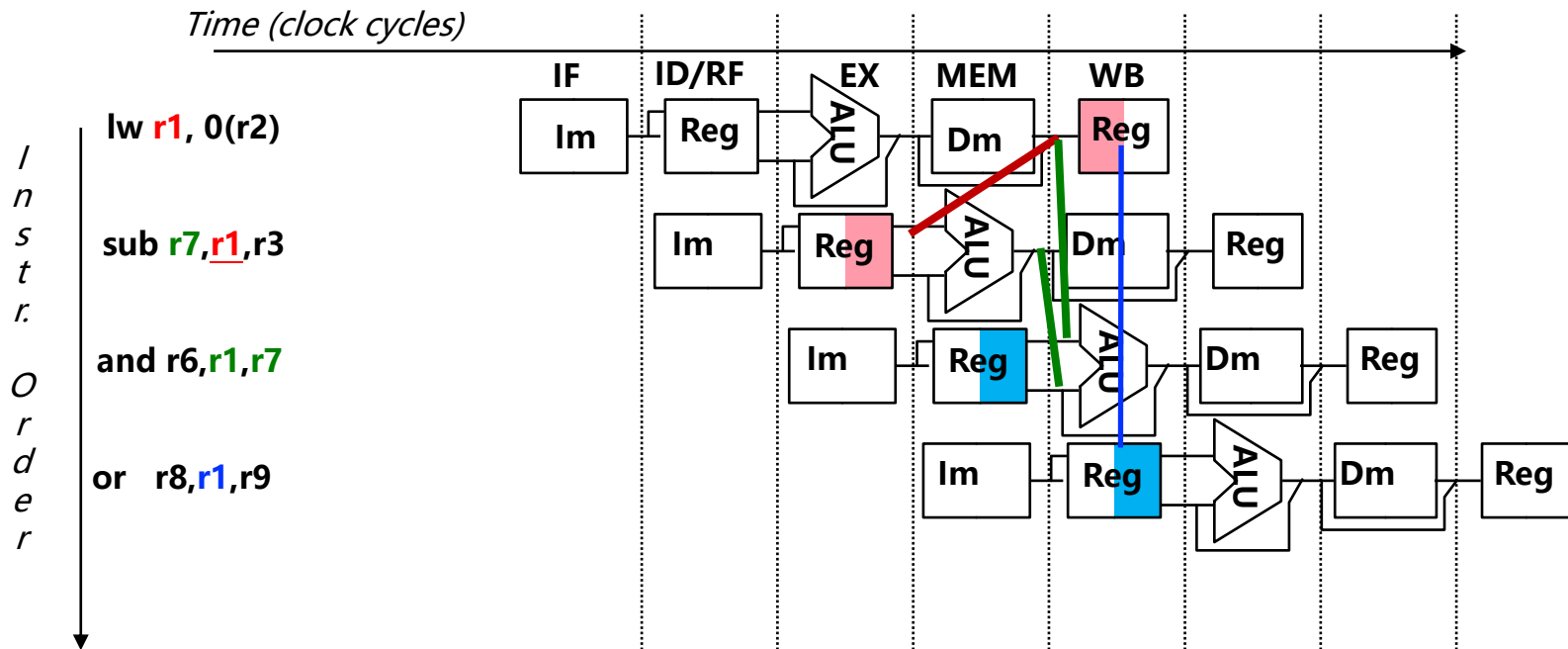


采用“转发”后仅第二条指令 SUB r7,r1,r3 不能按时执行!

发生“装入-使用数据冒险”时，需要对load后的指令阻塞一个时钟周期!

数据冒险处理最佳方案：“转发” + “Load-use阻塞”



RAW (写后读) 数据冒险的“转发”条件

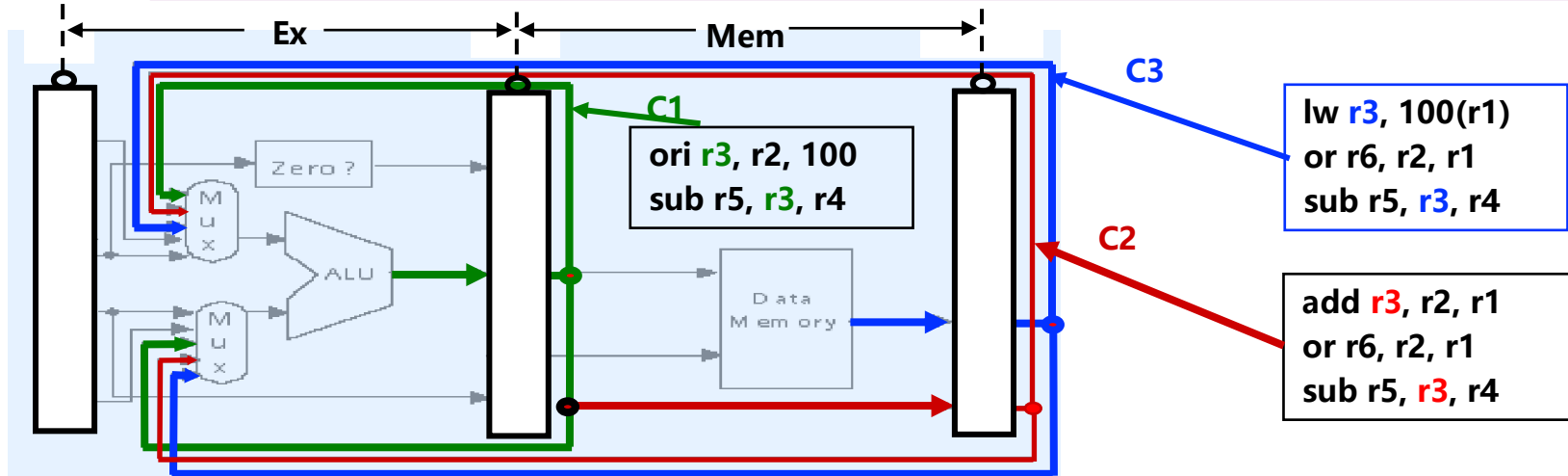

• 后面指令需用ALU输出结果

C1: 目的寄存器是后一条指令的源寄存器

C2: 目的寄存器是后第二条指令的源寄存器

(例如: R-Type后跟R- / lw / sw / beq等)

• 后面指令需用从DM读出的结果

C3: 目的寄存器是后第二指令的源寄存器

(例如: load指令后跟R-Type / beq等)

• 用流水段寄存器来表示转发条件 (C3以后考虑)

C1(a): EX/MEM. RegisterRd=ID/EX. RegisterRs

C1(b): EX/MEM. RegisterRd=ID/EX. RegisterRt

C2(a): MEM/WB. RegisterRd=ID/EX. RegisterRs


C2(b): MEM/WB. RegisterRd=ID/EX. RegisterRt

这里的RegisterRd是指目的寄存器
实际上是R-type的Rd 或 I-Type的Rt





指令的回写 (Write Back) 阶段

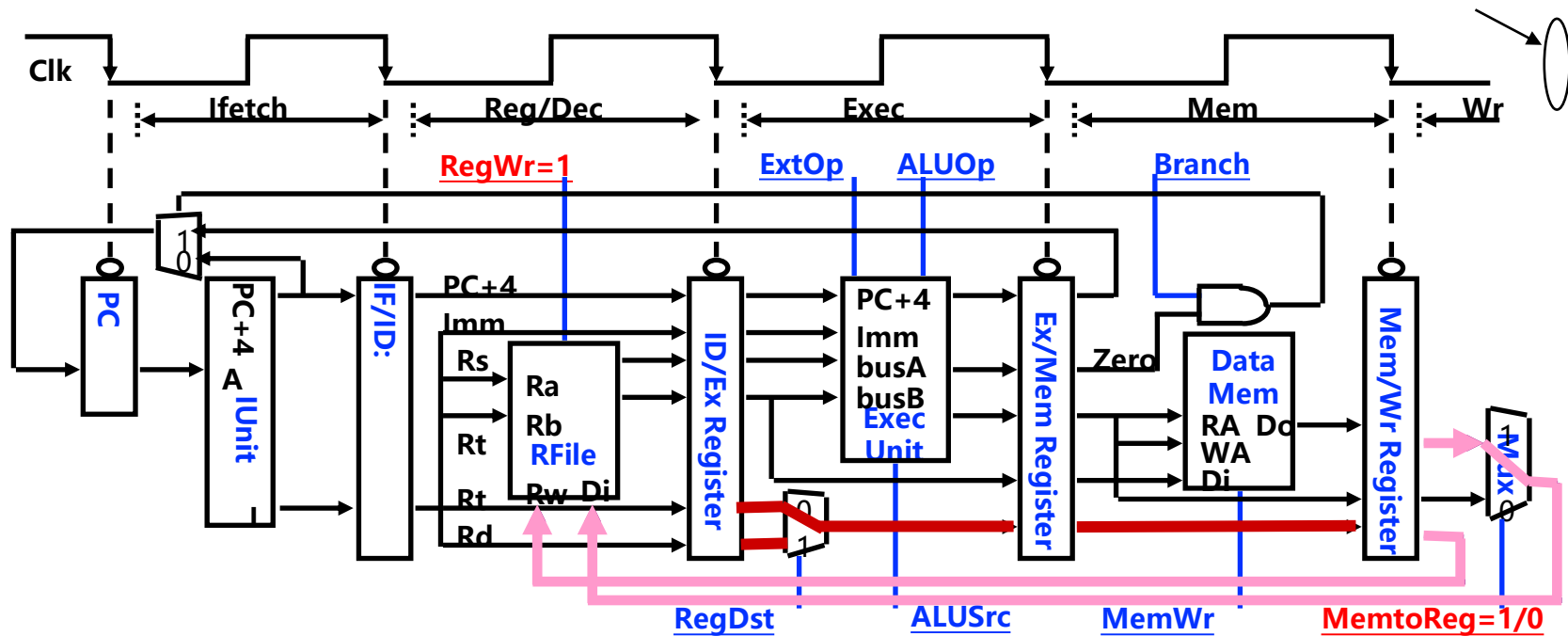

- Rd还是Rt取决于是R-型指令，还是I-型指令！
- 若是beq指令会怎样？

```
beq r3, r2, 100
add r4, r3, r2
sub r5, r3, r2
```

因为beq指令无需写结果，故不能进行转发！





转发条件的进一步完善

- 以下两种情况下，转发会发生错误
 - **指令的结果不写入目的寄存器Rd时**
 - 例如，Beq指令只对rs和rt相减，不写结果到目的寄存器Rt
 - 即：EX / MEM 或 MEM / WB 流水段寄存器的RegWr信号为0
 - **Rd等于\$0时**
 - 例如，指令 sll \$0, \$1, 2 的转发结果为(R[\$1]<<2)，但实际上应该是0
- 因此，修改转发条件为：
 - **C1(a):** EX/MEM.RegWr
and EX/MEM. RegisterRd $\neq$ 0
and EX/MEM. RegisterRd=ID/EX. RegisterRs
 - **C1(b):** EX/MEM.RegWr
and EX/MEM. RegisterRd $\neq$ 0
and EX/MEM. RegisterRd=ID/EX. RegisterRt
 - **C2(a):** MEM/WB.RegWr
and MEM/WB. RegisterRd $\neq$ 0
and MEM/WB. RegisterRd=ID/EX. RegisterRs
 - **C2(b):** MEM/WB.RegWr
and MEM/WB. RegisterRd $\neq$ 0
and MEM/WB. RegisterRd=ID/EX. RegisterRt


```
beq r3, r2, 100  
add r4, r3, r2  
sub r5, r3, r2
```





转发路径和转发条件

- 加MUX，使流水段寄存器值返送ALU输入端

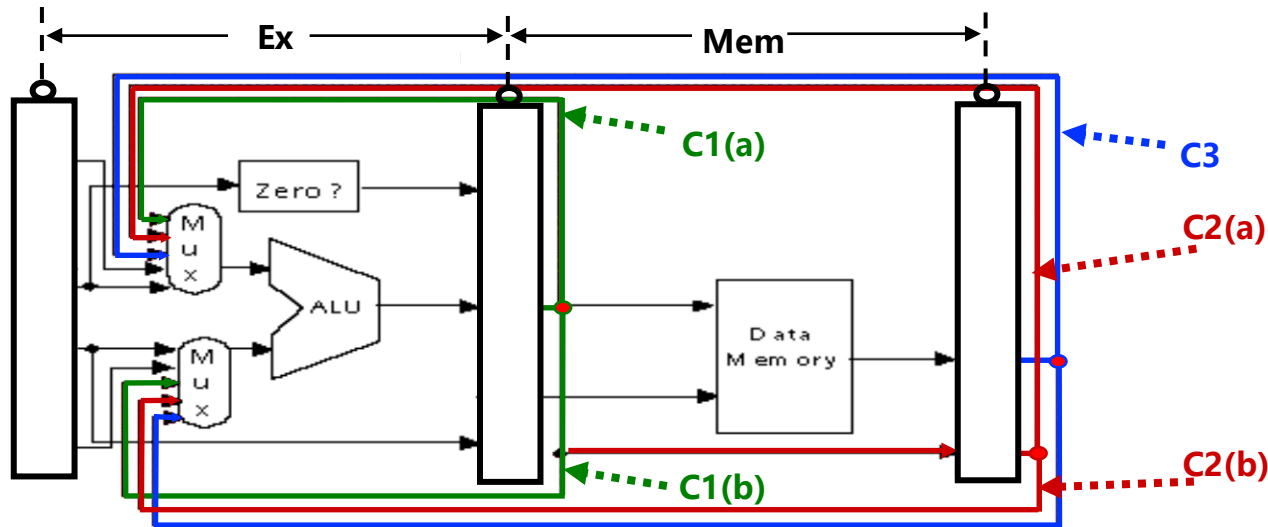

C1反映本条指令
和随后指令间的相
关关系

C2反映本条指令
和随后第二条指令
间的相关关系

红线和蓝线可以合并，在原数据通路中确实是合并在一起的。记得吗？
由一个**二路选择器**（控制端为**MemtoReg**）合并输出到寄存器堆！

所以，无需另有一个检测条件C3！C3就是C2！


C1和C2分别反映哪两条指令的关系呢？





转发路径和转发条件
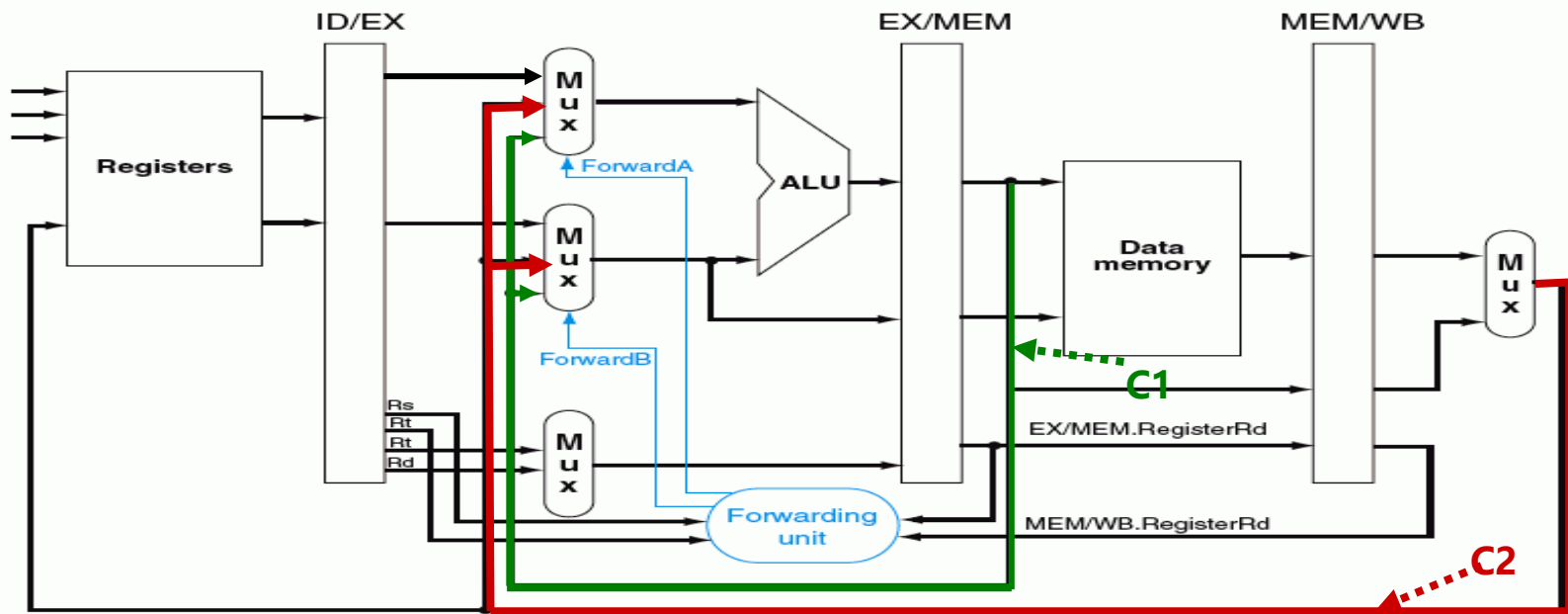
$$\text{ForwardA (ForwardB)} = \begin{cases} 01 & \text{当 } c2(a)=1 \text{ 或 } C2(b)=1 \text{ 时} \\ 10 & \text{当 } c1(a)=1 \text{ 或 } C1(b)=1 \text{ 时} \end{cases}$$




“转发检测” 部件中缺何条件?

MEM/WB.RegWr=1、EX/MEM.RegWr=1



带转发的流水线数据通路

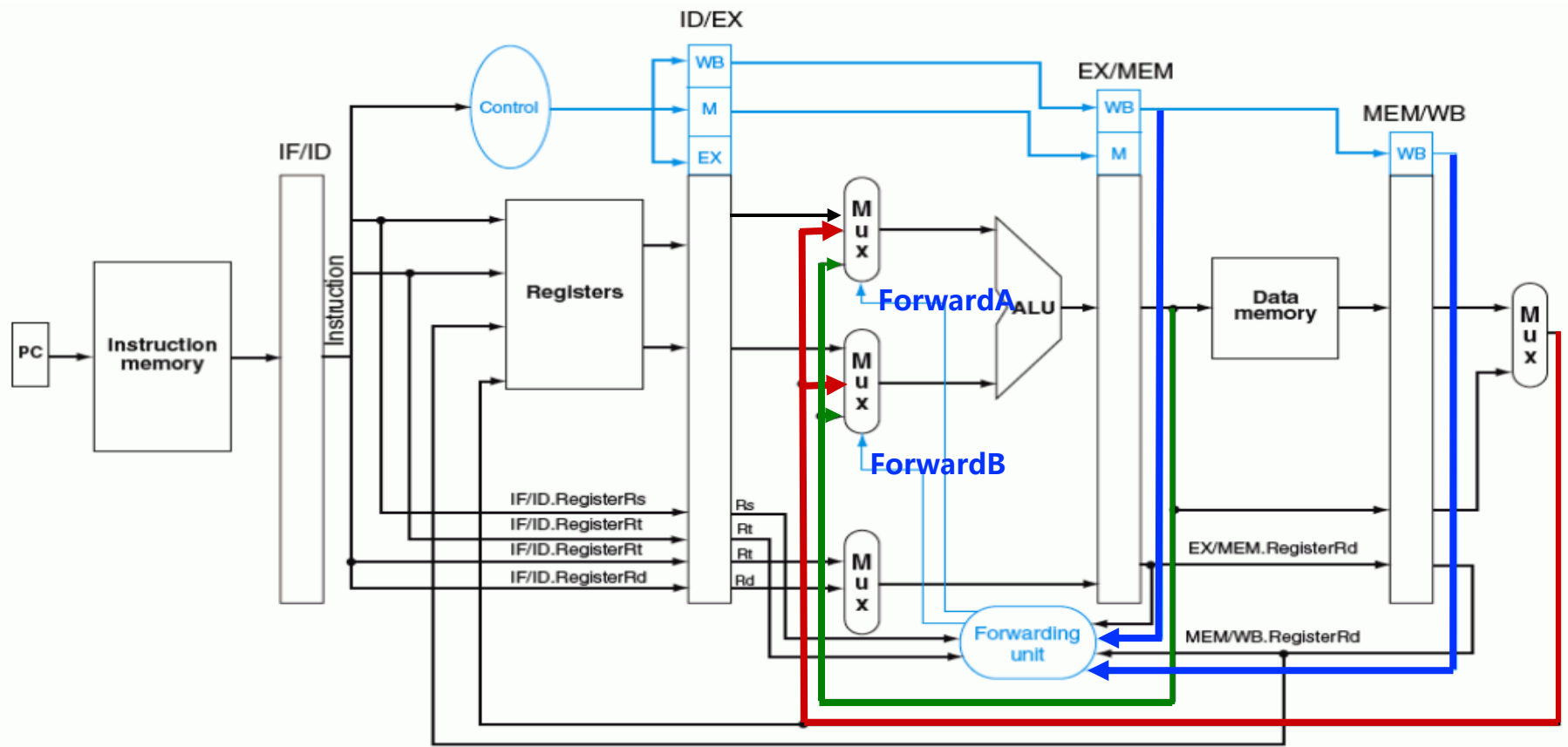



提问

Q & A

孟晴开

智能软件与工程学院

南雍楼西区228

qkmeng@nju.edu.cn, <https://mengqingkai.github.io/>



南京大學
NANJING UNIVERSITY